
- **3.1** Déterminer sa réponse indicielle à une séquence d'entrée de type éche d'amplitude unité.
- 3.2 En déduire son amplification statique  $H_0$ .
- **3.3** Vérifier que  $H_0 = \lim_{z \to 1} H(z)$ .

# Exercices d'entraînement
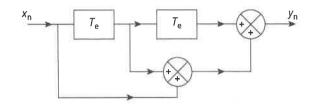
## 10 Récepteur TNT (d'après sujet d'examen)

Lors de la réception d'un signal TNT, suite à des phénomènes de réflexidondes, la même information est reçue plusieurs fois à des instants différe au niveau de l'antenne réceptrice. Afin de tenir compte du retard engendré par réflexions, un filtrage numérique est implanté dans les récepteurs (décode TNT. Le schéma simplifié retenu pour le filtre est donné ci-dessous.



Le bloc  $T_{
m e}$  représente un retard d'une période d'échantillonnage  $T_{
m e}$ .

On note  $x_n$  la valeur de l'échantillon pris à l'instant  $t = nT_e$ ,  $x_{n-1}$ , la valeur l'échantillon pris à l'instant  $t = (n-1)T_e$ , etc.

On note X(z) la transformée en z de la séquence de nombres  $\{x_n\}$ .

### 1. Filtre numérique

- **1.1** Écrire l'équation de récurrence reliant  $y_n$  à  $x_n$  et aux échantillons précéde de l'entrée.
- **1.2** Donner la nature du filtre numérique implanté et préciser ce que centraîne du point de vue de sa stabilité.

#### 2. Réponse impulsionnelle

**2.1** Déterminer la réponse impulsionnelle de ce filtre numérique en compléte le tableau suivant :

n	-1	0	1	2	3	4	5	6
X <sub>n</sub>	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>X</i> <sub>n-1</sub>								
X <sub>n-2</sub>								
y <sub>n</sub>								

**2.2** Représenter la séquence  $\{y_n\}$  correspondant à la réponse impulsionne

### 3. Réponse fréquentielle

3.1 Monter que la fonction de transfert en z de ce filtre numérique est :


$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + z^{-1} + z^{-2}$$

**3.2** En effectuant le changement de variable  $z=e^{j\omega T_e}$ , avec  $\omega$  la pulsation du signal d'entrée et  $T_e$  la période d'échantillonnage, montrer que  $\underline{H}(j\omega)$  peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = e^{-j\omega T_e} \left( 1 + e^{-j\omega T_e} + e^{j\omega T_e} \right).$$

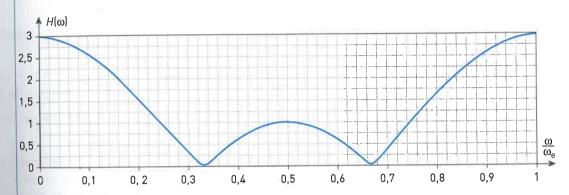- **3.3** Sachant que  $e^{j\omega T_e} = \cos(\omega T_e) + j\sin(\omega T_e)$ , monter que  $\underline{H}(j\omega)$  peut se mettre sous la forme  $H(j\omega) = Ke^{-j\omega T_e}$  avec  $K = 1 + 2\cos(\omega T_e)$ .
- 3.4 Déduire de l'expression précédente celle du module  $H(\omega)$  de  $\underline{H}(j\omega)$ .

  On donne ci dessous l'évolution du module  $H(\omega)$  de  $\underline{H}(j\omega)$  en fonction de la pulsation réduite  $\frac{\omega}{\omega_a}$ .



- 3.5 Préciser le domaine de valeurs possibles du rapport  $\frac{\omega}{\omega_e}$  qui permettent de respecter la condition de Shannon.
- **3.6** Sachant que la fréquence porteuse maximale qu'est susceptible de capter le récepteur TNT est  $F_{\rm MAX}=853$  MHz, déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale  $f_{\rm e_{MIN}}$  permettant d'obtenir en sortie un signal d'amplitude égale à au moins 90 % du signal maximal.

## 11 Capteur de niveau (d'après sujet d'examen)

Le signal délivré par un capteur de niveau du carburant d'un avion est perturbé par le mouvement du réservoir autour d'une position moyenne considérée comme horizontale. Un traitement numérique de ce signal est alors nécessaire pour s'affranchir de ce défaut.

36